

Итоговая контрольная работа по информатике 10 класс

На выполнение контрольной работы по информатике отводится 45 минут. Работа включает 3 задания. На каждый вопрос следует указать развернутый ответ.

За каждое правильно выполненное задание ставится 5 баллов. Баллы, полученные вами за все выполненные задания, суммируются. Максимальное количество баллов 15.

Отметка 5 ставится за более 80% выполненной работы (12–15 баллов).

Отметка 4 ставится за более 70% выполненной работы (10–13 баллов).

Отметка 3 ставится за более 50% выполненной работы (8–9 баллов).

Задание 1.

Основные логические элементы. Конъюнкция, дизъюнкция, инверсия. Логические схемы и таблицы истинности.

Задание 2.

Исключающее ИЛИ. Схема и таблица истинности.

Задание 3.

Схема полусумматора и сумматор.